



Сигнали, Цифрово-Аналогови и Аналогово-Цифрови преобразуватели




Иван Стефанов, ТУЕС 2022



Какво е сигнал ?


Видове сигнали

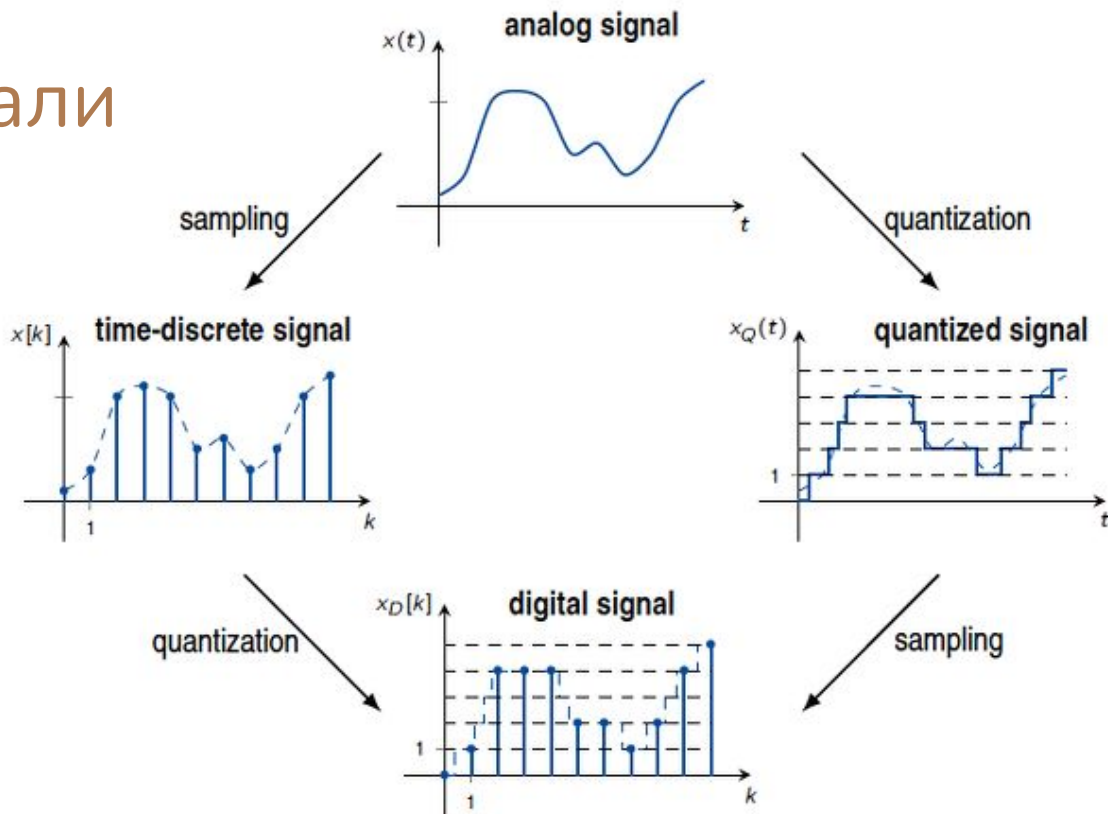- аналогов
- цифров
- непрекъснат
- прекъснат




Резисторен делител/суматор на напрежение



“Passive Averager” Circuit

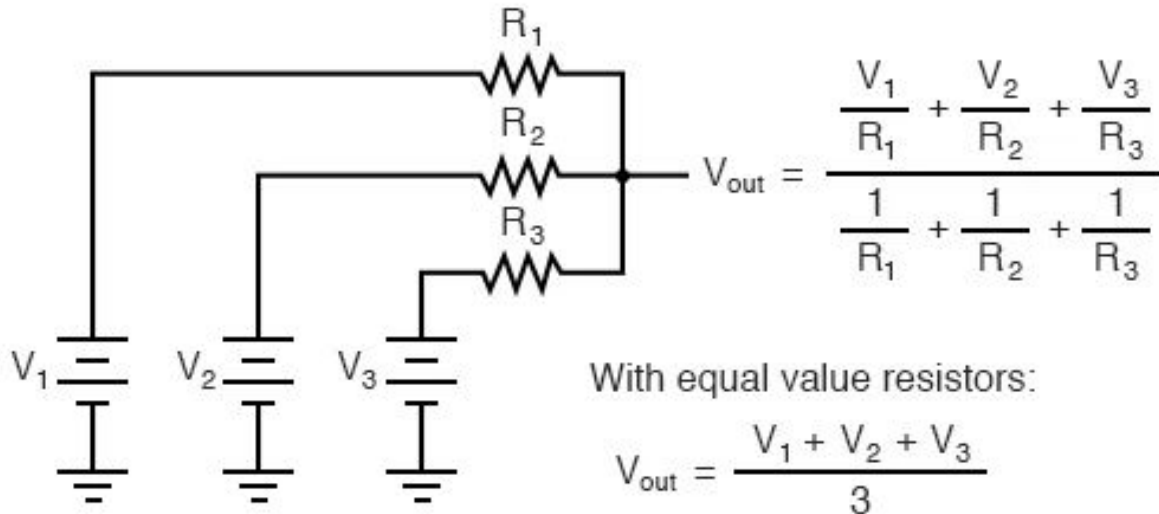

Сравнитель на напряжения

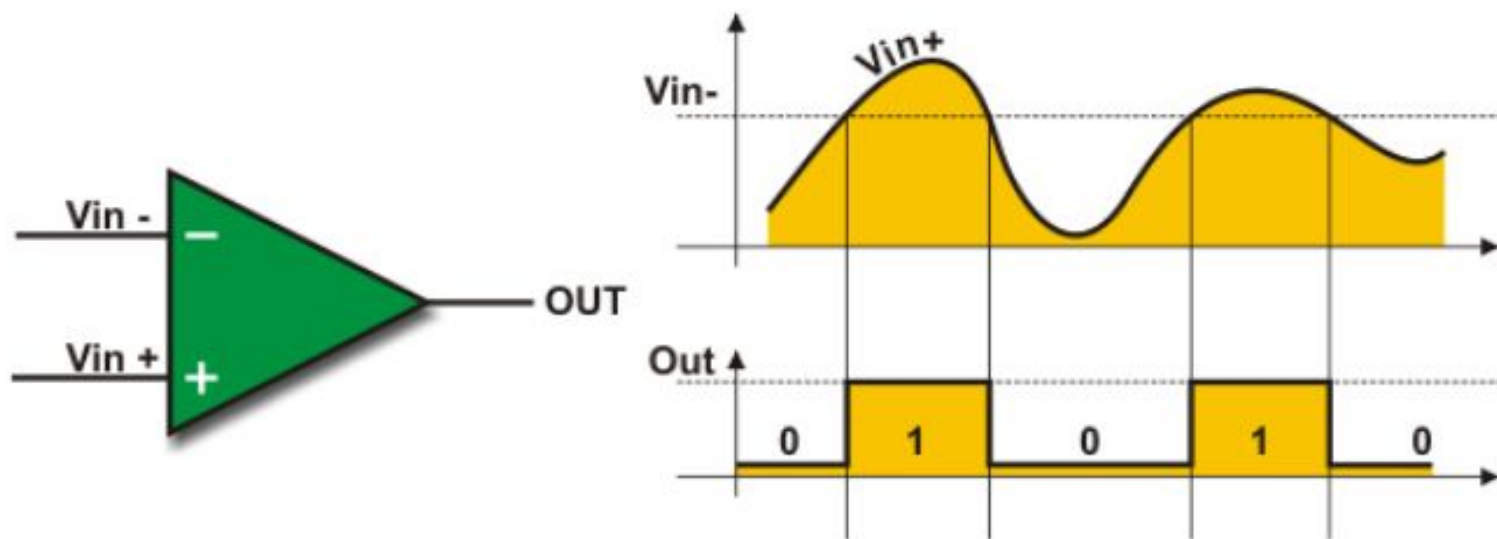


Сравнитель на напряжения

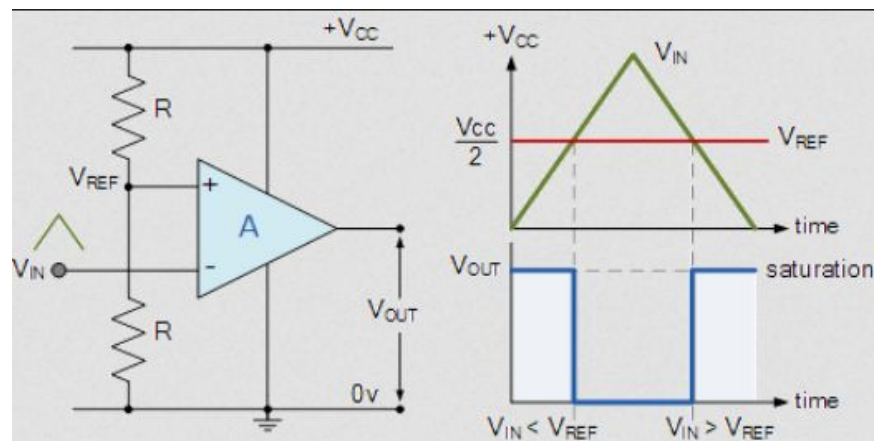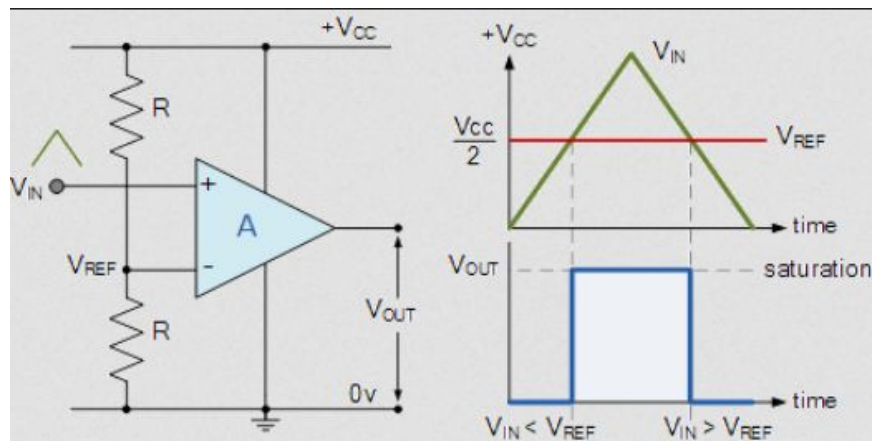


Теорема на Найкуист

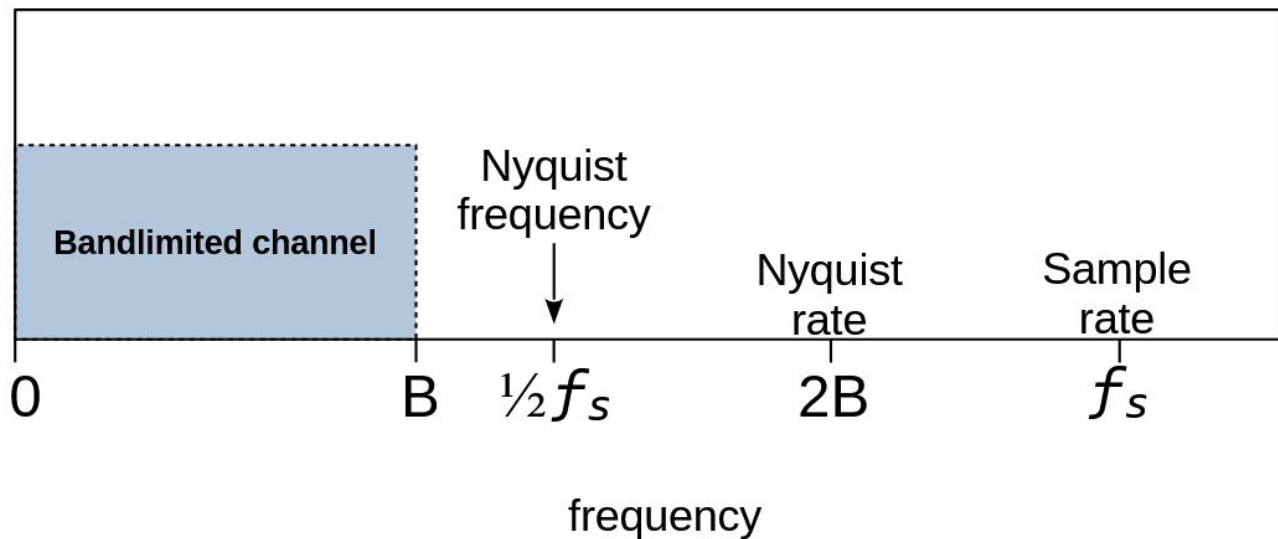Relationship of Nyquist frequency & rate (example)




Цифрово-Аналогови преобразуватели

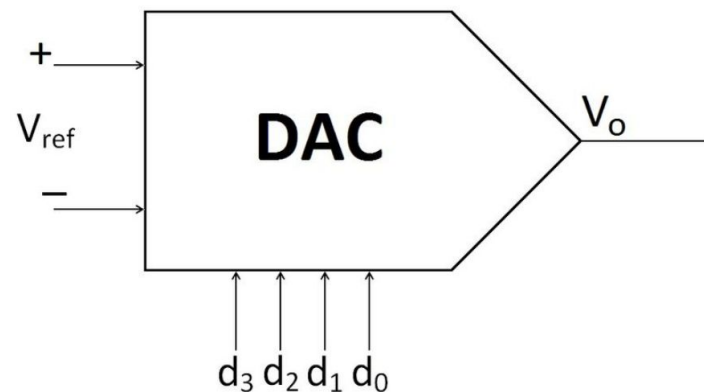


Binary weighted DAC


Binary Weighted Resistor DAC

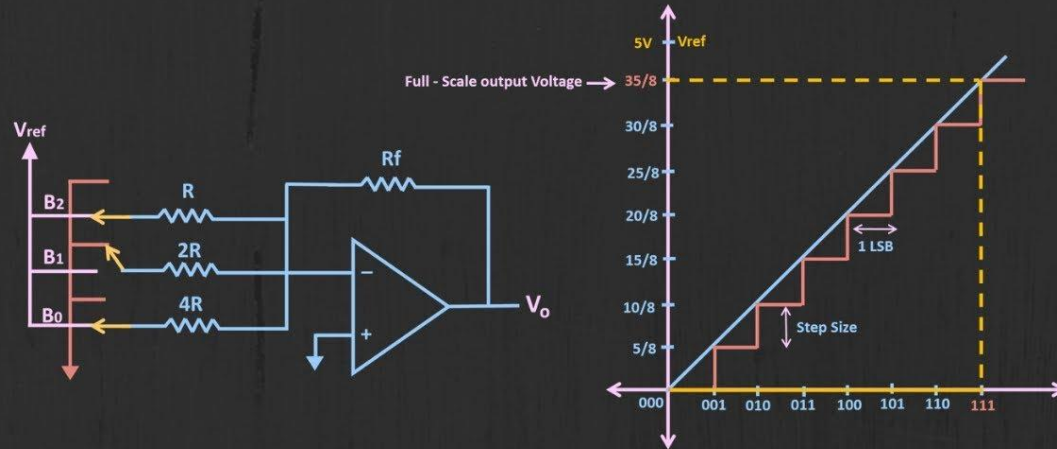

R-2R Ladder DAC

R-2R Ladder DAC Explained

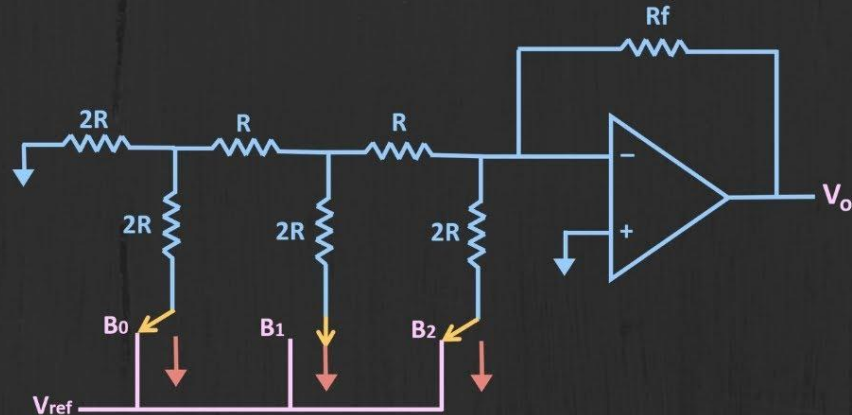


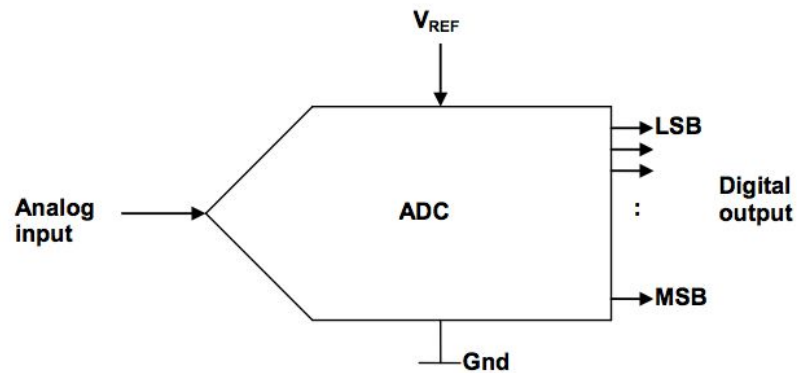


Аналогово-Цифрови преобразуватели

Parallel/Flash ADC


Flash ADC Explained

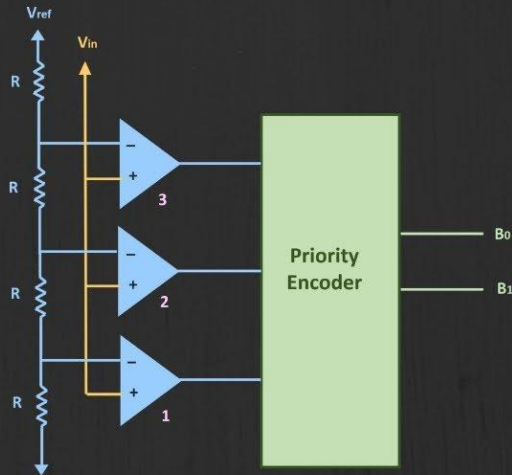

Pipeline (Half-Parallel/Flash) ADC

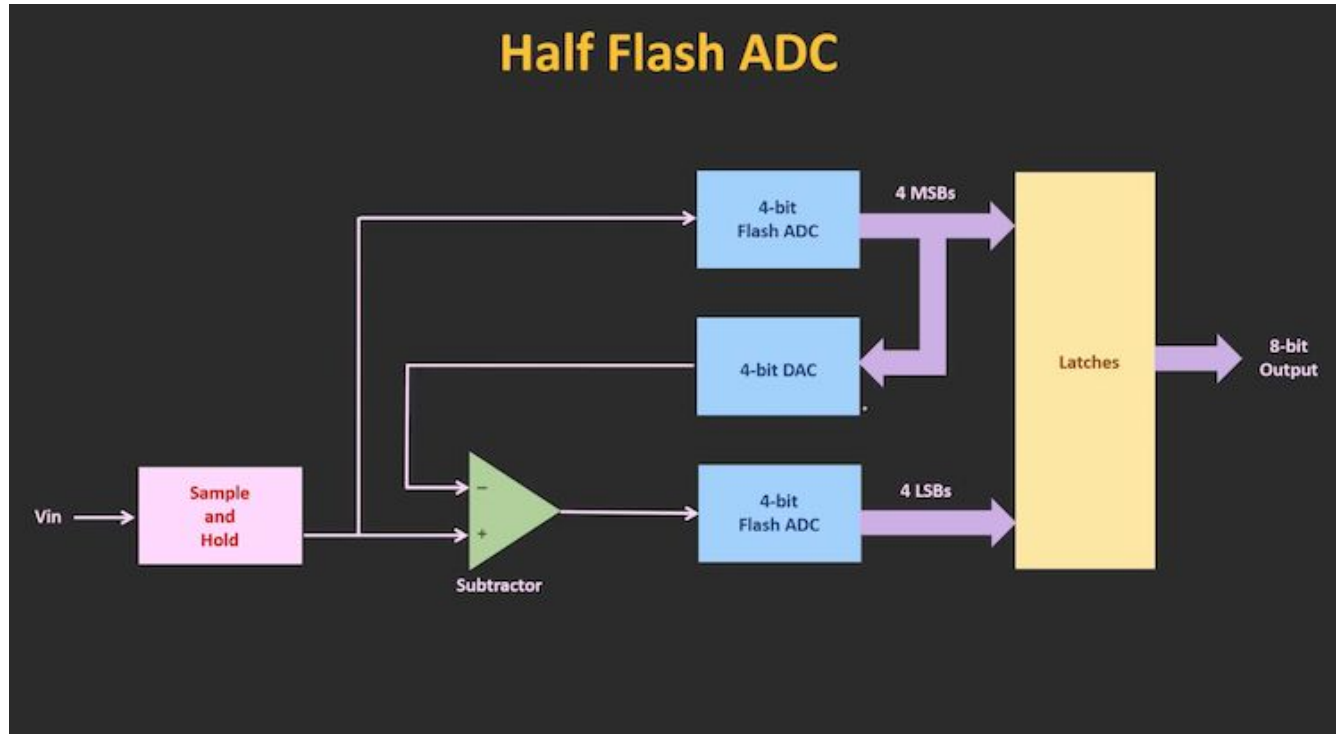


Pipeline (Half-Parallel/Flash) ADC

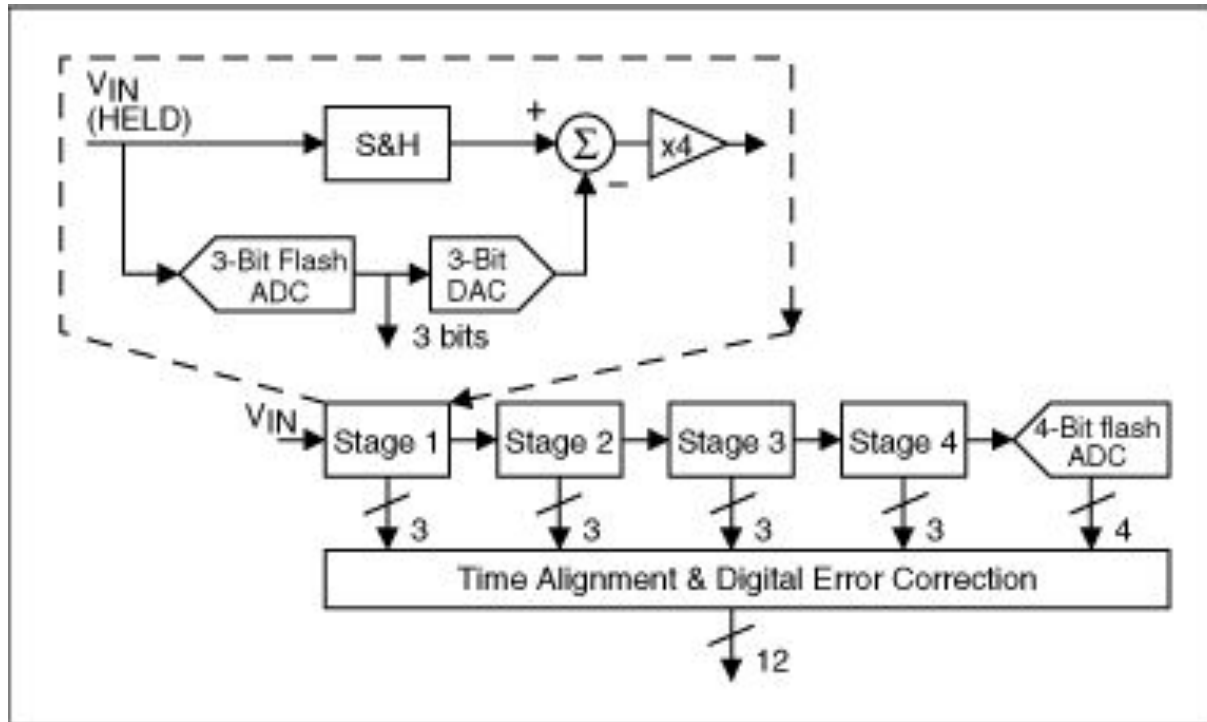


Counter ADC

Counter Type ADC Explained

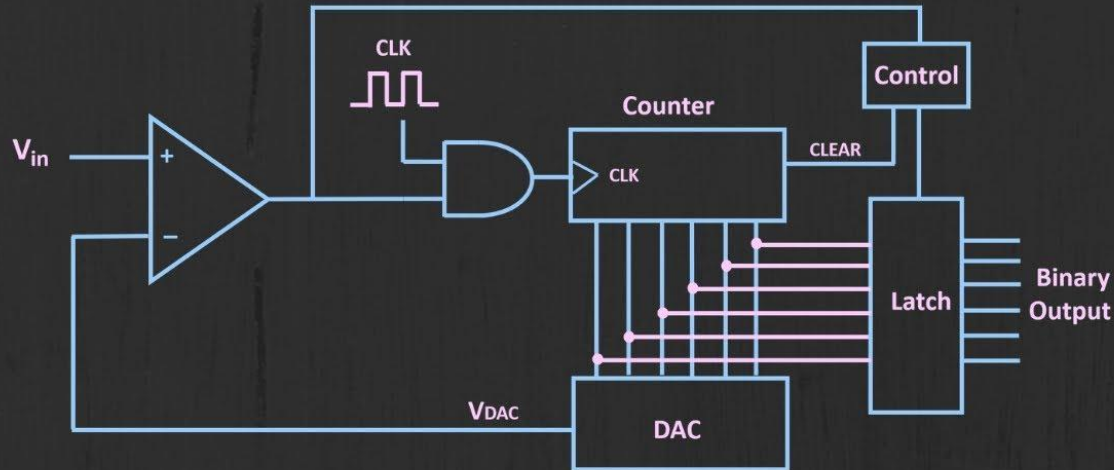


Tracking ADC

Tracking Type ADC Explained

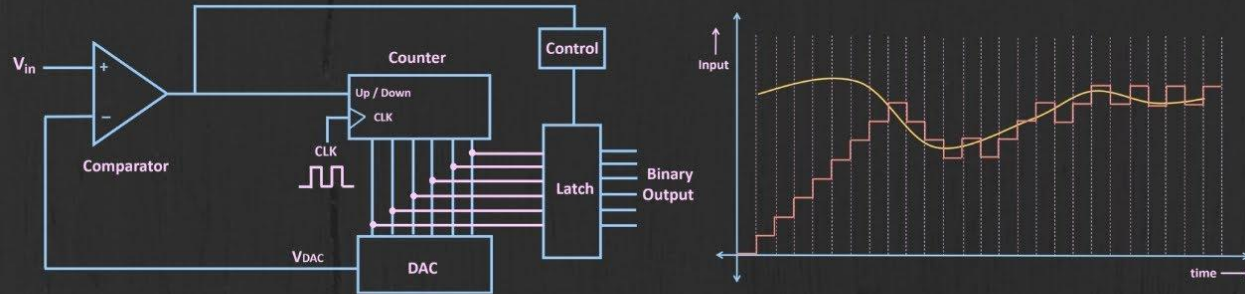


Successive Approximation (SAR) ADC


Successive Approximation ADC Explained

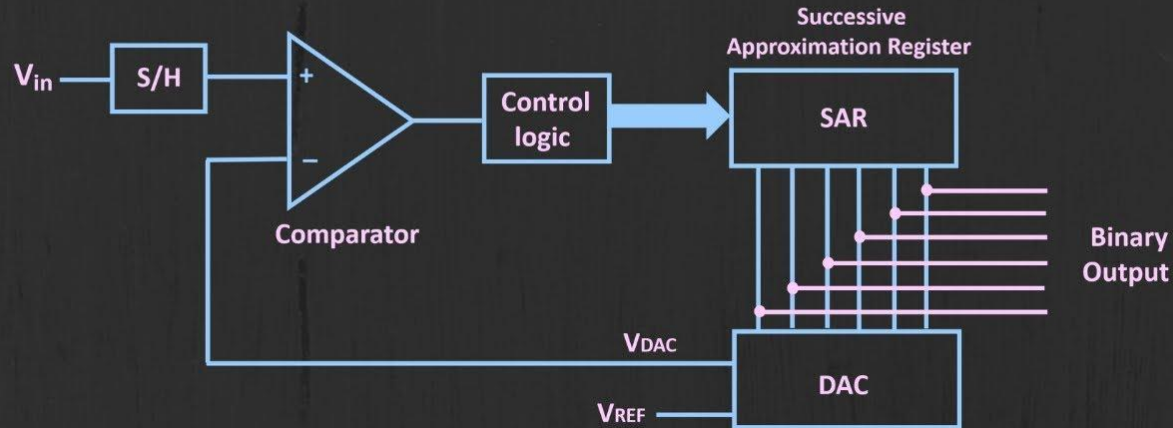

Successive Approximation (SAR) ADC


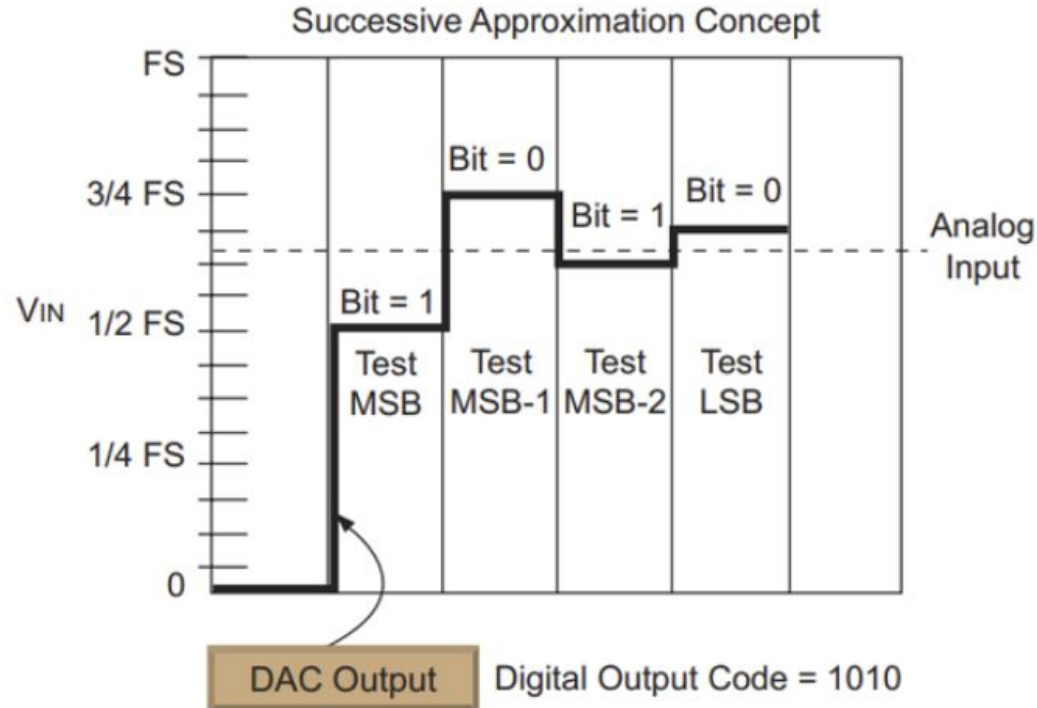


Single slope ADC

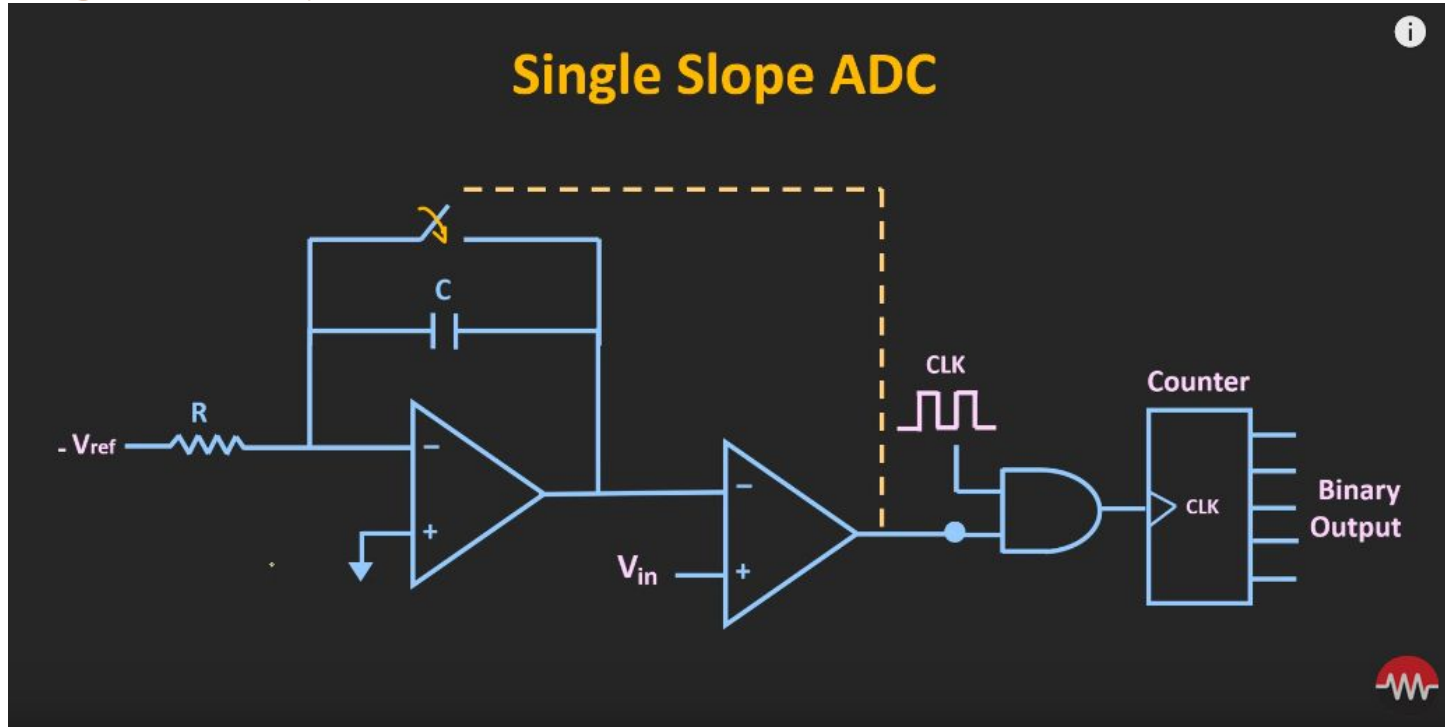


Dual slope ADC (+ Multi slope ?)


Dual Slope ADC Explained

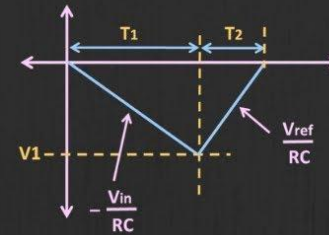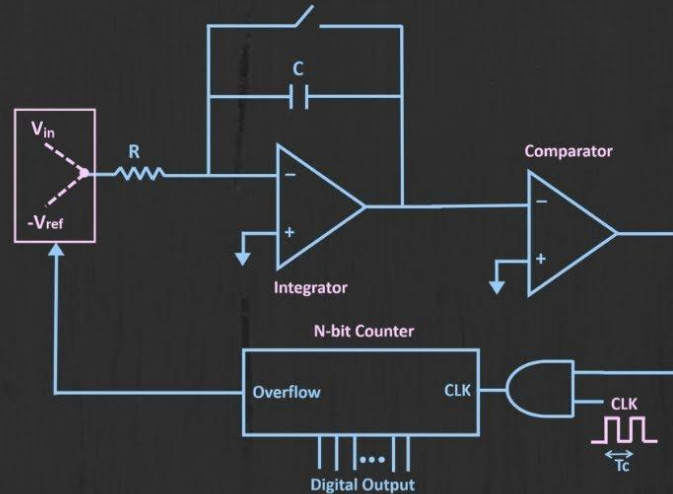


Sigma-Delta / Charge Balancing ADC

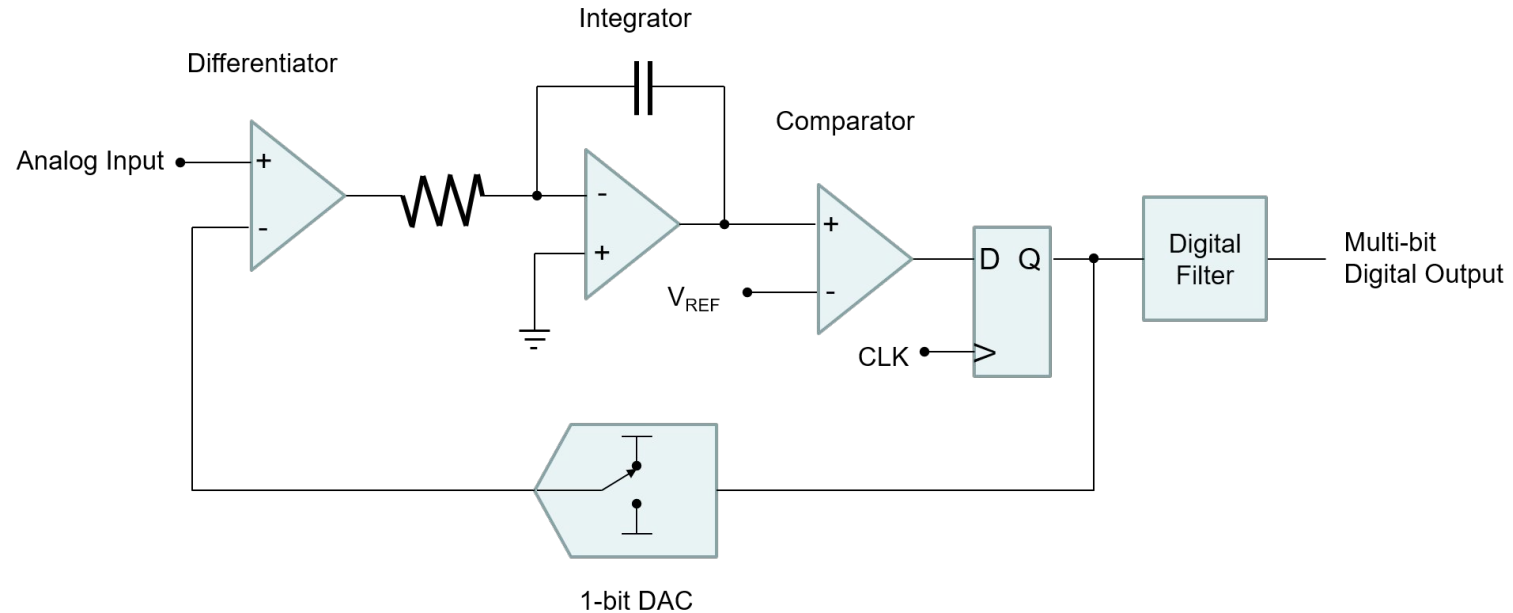



Sigma-Delta / Charge Balancing ADC

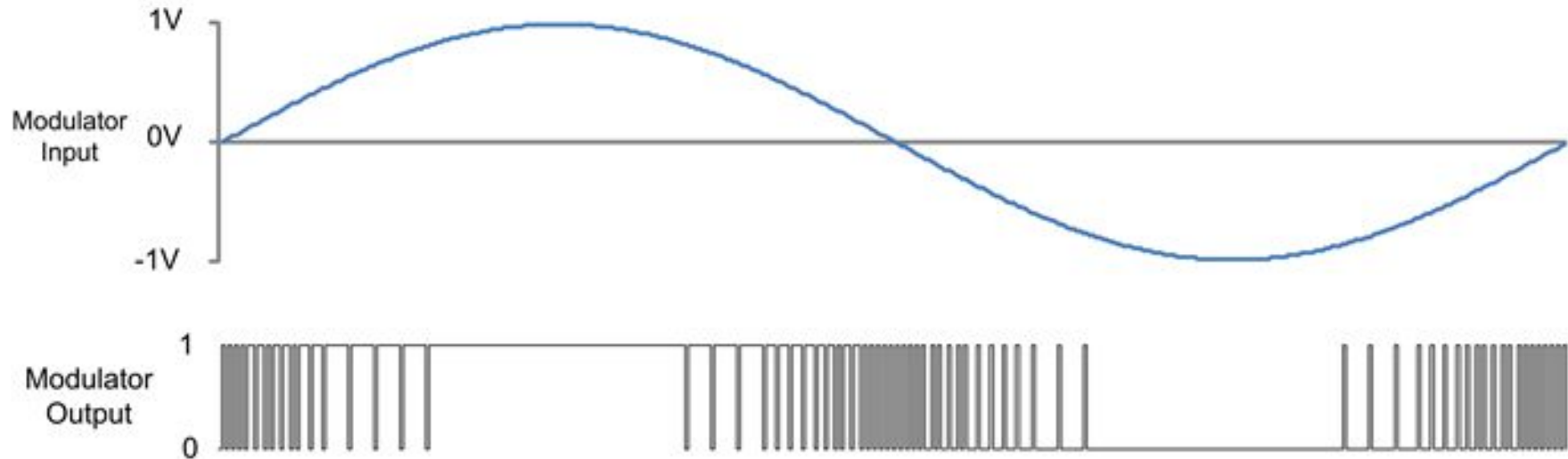

Aliasing

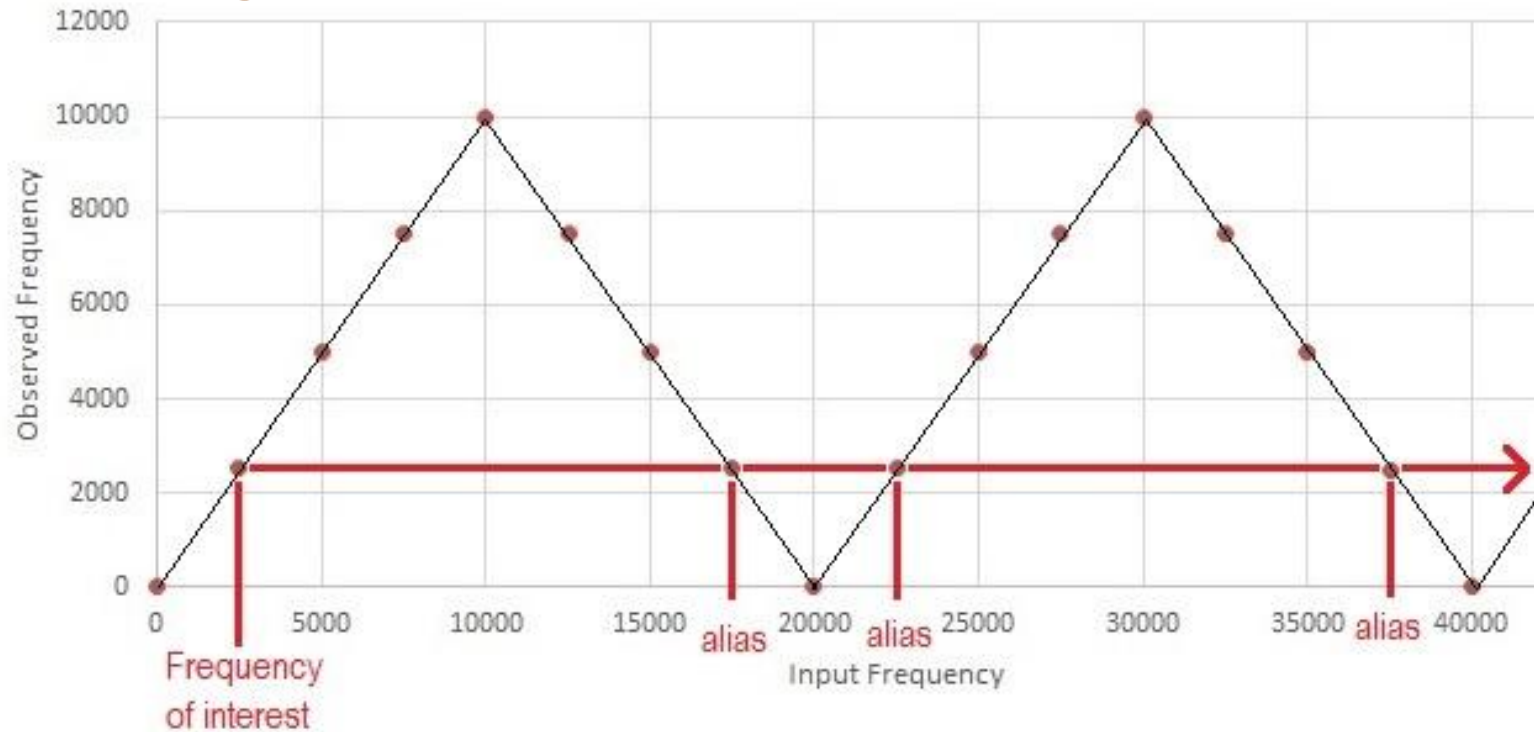

Oversampling

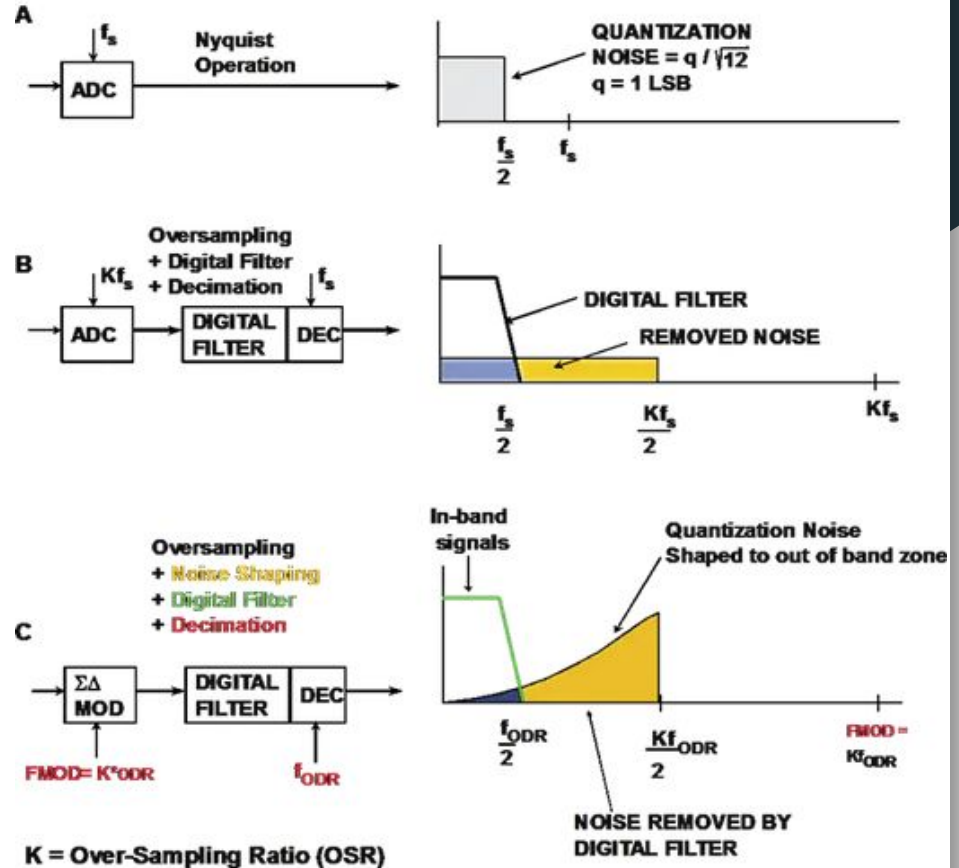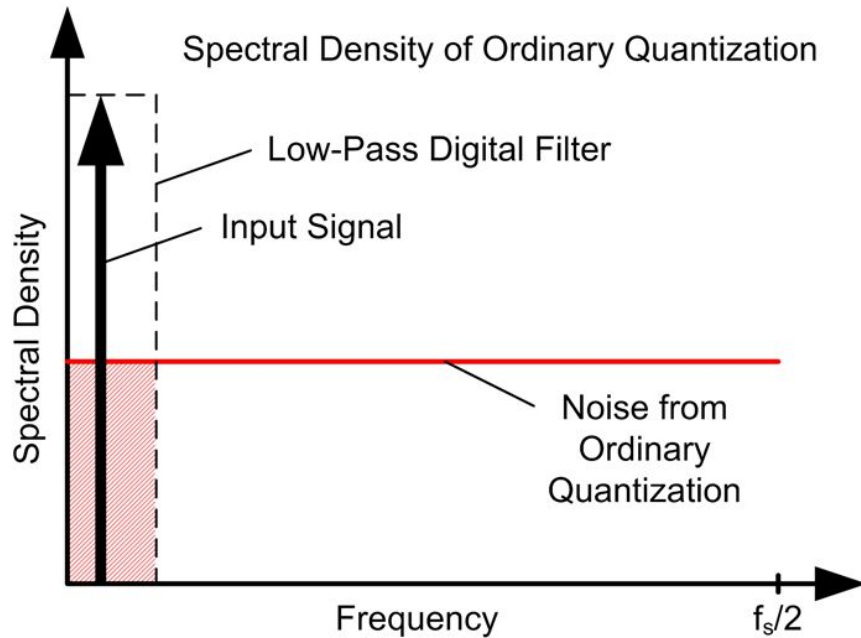

Почивка